


Lab 9 Stopwatch/Controller

SR:

Verilog:

```
module SR (s, r, q, q_n);  
    input s, r;  
    output q, q_n;  
  
    assign q_n = ~(s | q);  
    assign q = ~(r | q_n);  
endmodule
```

Simulation:

 

TCL:

```
wave add / -radix hex
```


```
isim force add s 0 -time 0 -value 1 -time 10ns -repeat 20ns
```

```
isim force add r 0 -time 0 -value 1 -time 20ns -repeat 40ns
```

```
run 80 ns
```

LAB 7 - Counters - Stopwatch

Ty Hansen
13 Nov 2013
6:00 PM

 

R	I	Q ₂	Q ₁	Q ₀	N ₂	N ₁	N ₀	Q ₀
0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

Q₀

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_2 = Q_2 Q_1 Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0'$$

R_I

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_1 = Q_1' Q_0' Q_0 + Q_1' Q_0' Q_0'$$


Q₀

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_0 = Q_0'$$

$$C_0 = Q_2 Q_1 Q_0' R$$

20110101010
13-05-2011

 

R	I	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	N ₃	N ₂	N ₁	N ₀	Q ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q₀

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_3 = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 Q_2 Q_1 Q_0'$$

Q₀

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_2 = Q_2 Q_1 Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0'$$

Q₀

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_1 = Q_1' Q_0' Q_0 + Q_1' Q_0' Q_0'$$

$$N_0 = Q_0'$$

$$\frac{50 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}} = 5,000,000$$

$$C_0 = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 R$$

Q₀

0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0

$$N_3 = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 Q_2 Q_1 Q_0'$$

$$N_2 = Q_2 Q_1 Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0'$$

$$N_1 = Q_1' Q_0' Q_0 + Q_1' Q_0' Q_0'$$

$$N_0 = Q_0'$$


Load Count = 50,000,000/10 = 5,000,000

MOD6:

Verilog:

```
module MOD6(  
    input INC,  
    input Reset,  
    input CLK,  
    output Q2,  
    output Q1,  
    output Q0,  
    output ce  
);  
    wire D0,D1,D2,tempce;  
    assign D2 = ~Reset & (INC & ((Q2 & ~Q0)|(Q1 & Q0)));  
    assign D1 = ~Reset & (INC & ((~Q2 & ~Q1 & Q0)|(Q1 & ~Q0)));  
    assign D0 = ~Reset & (INC & ~Q0);  
    assign tempce = Q2 & ~Q1 & Q0;  
    FF_DCE ff0(Q0, CLK, D0, Reset, INC);  
    FF_DCE ff1(Q1, CLK, D1, Reset, INC);  
    FF_DCE ff2(Q2, CLK, D2, Reset, INC);  
    assign ce = Q2 & ~Q1 & Q0 & ~Reset & INC;  
endmodule
```

Simulation:

 

TCL:

wave add / -radix hex

isim force add CLK 0 -time 0 -value 1 -time 10ns -repeat 20ns

isim force add Reset 1

run 23 ns

isim force add INC 0 -time 0 -value 1 -time 30ns -repeat 640ns

isim force add ce 0 -time 0 -value 1 -time 60ns -value 0 -time 80ns -repeat 80ns

isim force add Reset 0


run 1280ns

MOD10:

Verilog:

```
module MOD10(
    input INC,
    input Reset,
    input CLK,
    output Q3,
    output Q2,
    output Q1,
    output Q0,
    output ce
);
    wire D0,D1,D2,D3,tempce;
    assign D3 = ~Reset & (INC & ((Q2 & Q1 & Q0)|(Q3 & ~Q0)));
    assign D2 = ~Reset & (INC & ((~Q2 & Q1 & Q0)|(Q2 & ~Q1)|(Q2 & ~Q0)));
    assign D1 = ~Reset & (INC & ((~Q3 & ~Q1 & Q0)|(Q1 & ~Q0)));
    assign D0 = ~Reset & (INC & ~Q0);
    FF_DCE ff0(Q0, CLK, D0, Reset, INC);
    FF_DCE ff1(Q1, CLK, D1, Reset, INC);
    FF_DCE ff2(Q2, CLK, D2, Reset, INC);
    FF_DCE ff3(Q3, CLK, D3, Reset, INC);
    assign ce = Q3 & ~Q2 & ~Q1 & Q0 & ~Reset & INC;
endmodule
```

Simulation::

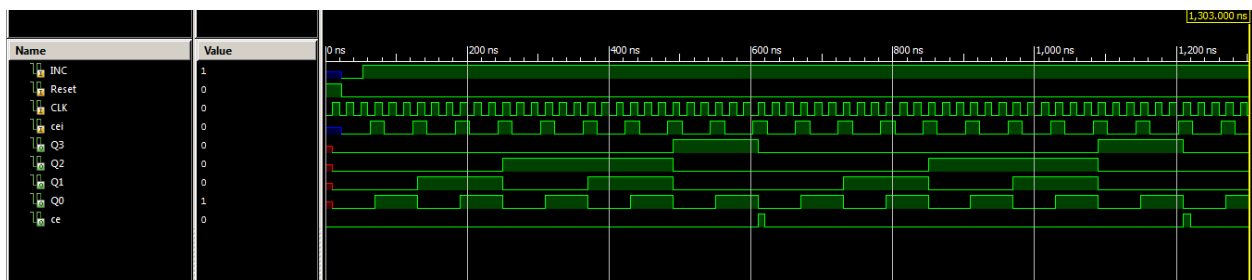

TCL:

wave add / -radix hex

isim force add CLK 0 -time 0 -value 1 -time 10ns -repeat 20ns

isim force add Reset 1

run 23 ns

isim force add INC 0 -time 0 -value 1 -time 30ns

isim force add cei 0 -time 0 -value 1 -time 40ns -value 0 -time 60ns -repeat 60ns

isim force add Reset 0

run 1280ns

Counter Block:

Verilog:

```

module CounterBlock(
    input INC,
    input Reset,
    input CLK,
    output [3:0] Q3,
    output [3:0] Q2,
    output [3:0] Q1,
    output [3:0] Q0,
    output ce


);

    wire ce1, ce2, ce3;
    MOD10 mod1(INC, Reset, CLK, Q3[3], Q3[2], Q3[1], Q3[0], ce1);
    MOD10 mod2(ce1, Reset, CLK, Q2[3], Q2[2], Q2[1], Q2[0], ce2);
    MOD6 mod3(ce2, Reset, CLK, Q1[2], Q1[1], Q1[0], ce3);
    assign Q1[3] = 1'b0;
    MOD10 mod4(ce3, Reset, CLK, Q0[3], Q0[2], Q0[1], Q0[0], ce);

endmodule

```

Simulation:

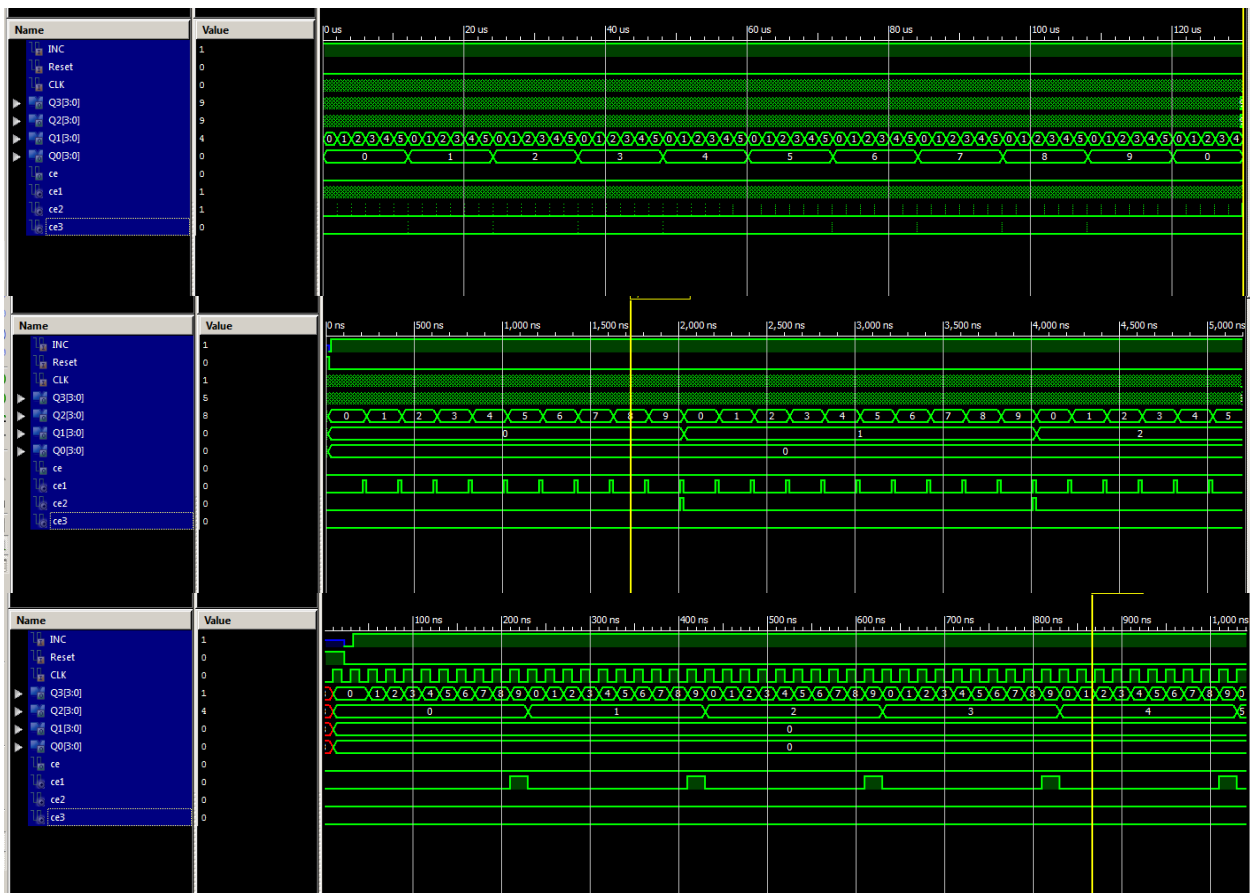

TCL:

wave add / -radix hex

isim force add CLK 0 -time 0 -value 1 -time 10ns -repeat 20ns

isim force add Reset 1

run 23 ns

isim force add INC 0 -time 0 -value 1 -time 10ns

isim force add Reset 0

run 130000ns

Programmable Timer:

Verilog:

```
module timertest(clk, reset, zero, tp);
```

```
    input clk, reset;
```


```
    output zero, tp;
```

```
    wire [23:0] counter;
```

```
    prog_timer timer(clk, reset, 1'b1, 24'd5000000, counter, zero, tp);
```

```
endmodule
```

Waveform:

 

UCF:

```
NET clk LOC = "B8"; # GCLK
NET reset LOC = "H13"; #BTN3
NET zero LOC = "B4"; # IO0
NET tp LOC = "A4"; # IO1
```

Stopwatch:

Verilog:

```
module Stopwatch(start, stop, Reset, CLK, Ca,
                  Cb, Cc, Cd ,Ce ,Cf ,Cg,
                  AN3, AN2, AN1, AN0,
                  DP, tp, tp2, zero, zero2);

input start, stop, Reset, CLK;
output Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Cf, Cg;
output AN3, AN2, AN1, AN0, DP, tp, tp2, zero, zero2;

    wire [23:0] counter;
    wire ce, q, nq;
    wire [3:0] num1, num2, num3, num4;
    wire [1:0] mod;
    SR sr(start, stop, q, nq);
    prog_timer timer(CLK, Reset, q, 24'd5000000, counter, zero, tp);
    CounterBlock cb(zero, Reset, CLK, num4, num3, num2, num1, ce);
    segController47 ctrl(num1, num2, num3, num4, CLK, 1'b0, 1'b1,
                        1'b0, 1'b1, 1'b0, Ca, Cb, Cc, Cd, Ce,
                        Cf, Cg, AN0, AN1, AN2, AN3, DP, mod, zero2, tp2);

endmodule
```

UCF:

```
NET zero LOC = "B4"; # IO0
NET tp LOC = "A4"; # IO1
NET zero2 LOC = "C3"; # IO2
NET tp2 LOC = "C4"; # IO3
## clock pin for Nexys 2 Board
NET CLK LOC = "B8"; # Bank = 0, Pin name = IP_L13P_0/GCLK8, Type = GCLK, Sch name = GCLK0
## Buttons
NET start LOC = "B18"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = BTN0
NET stop LOC = "D18"; # Bank = 1, Pin name = IP/VREF_1, Type = VREF, Sch name = BTN1
#NET "btn<2>" LOC = "E18"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = BTN2
NET Reset LOC = "H13"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = BTN3
## 7 segment display
NET Ca LOC = "L18"; # Bank = 1, Pin name = IO_L10P_1, Type = I/O, Sch name = CA
NET Cb LOC = "F18"; # Bank = 1, Pin name = IO_L19P_1, Type = I/O, Sch name = CB
NET Cc LOC = "D17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L23P_1/HDC, Type = DUAL, Sch name = CC
NET Cd LOC = "D16"; # Bank = 1, Pin name = IO_L23N_1/LDC0, Type = DUAL, Sch name = CD
NET Ce LOC = "G14"; # Bank = 1, Pin name = IO_L20P_1, Type = I/O, Sch name = CE
```


NET Cf LOC = "J17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L13P_1/A6/RHCLK4/IRDY1, Type = RHCLK/DUAL, Sch name = CF

NET Cg LOC = "H14"; # Bank = 1, Pin name = IO_L17P_1, Type = I/O, Sch name = CG

NET DP LOC = "C17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L24N_1/LDC2, Type = DUAL, Sch name = DP

NET AN0 LOC = "F17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L19N_1, Type = I/O, Sch name = AN0

NET AN1 LOC = "H17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L16N_1/A0, Type = DUAL, Sch name = AN1

NET AN2 LOC = "C18"; # Bank = 1, Pin name = IO_L24P_1/LDC1, Type = DUAL, Sch name = AN2

NET AN3 LOC = "F15"; # Bank = 1, Pin name = IO_L21P_1, Type = I/O, Sch name = AN3

ANOMALIES: NONE