

#### Car\_alarm

NET Alarm LOC = "R4"; # Bank = 3, Pin name = IO/VREF\_3, Type = VREF, Sch name = LD7

NET Seat LOC = "L13"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW5

NET Key LOC = "N17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW6

NET Door LOC = "R17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW7

#### Alarm\_Fan

NET FAN LOC = "F4"; # Bank = 3, Pin name = IO, Type = I/O, Sch name = LD6

NET ALARM LOC = "R4"; # Bank = 3, Pin name = IO/VREF\_3, Type = VREF, Sch name = LD7

NET HIGH\_TEMP LOC = "L13"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW5

NET LOW\_BATT LOC = "N17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW6

NET CORD LOC = "R17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW7

#### Prob2.1

NET F2 LOC = "R4"; # Bank = 3, Pin name = IO/VREF\_3, Type = VREF, Sch name = LD7

NET D LOC = "L14"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW4

NET C LOC = "L13"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW5

NET B LOC = "N17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW6

NET A LOC = "R17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW7

#### Prob2.2

NET F2 LOC = "R4"; # Bank = 3, Pin name = IO/VREF\_3, Type = VREF, Sch name = LD7

NET D LOC = "L14"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW4

NET C LOC = "L13"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW5

NET B LOC = "N17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW6

NET A LOC = "R17"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW7

# LAB #3 CAD

## PIN ASSIGNMENTS, DOWNLOAD + TESTING

Ty Madsen  
ECEN 220  
25-09-13

INPUTS			OUTPUTS			
CARD	LOWBATT	TEMP	SIMULATION		DOWNLOAD	
			ALARM	FAN	ALARM	FAN
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1

ALARM\_FAN

INPUTS				RESULTS			
A	B	C	D	LAB 2.1		LAB 2.2	
				SIM	DOWN	SIM	DOWN
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

INPUTS			OUTPUTS	
DOOR	KEY	BEAM	SIM	DOWN
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

ANOMALIES:

NONE FOUND