

# Lab 10 - LC-3 Functional Units

EAB:

Verilog:

```
module EAB(
    input [10:0] IR,
    input [15:0] Ra,
    input [15:0] PC,
    input selEAB1,
    input [1:0] selEAB2,
    output [15:0] eabOut
);
```

```
    wire [15:0] opA, opB;
```

```
    assign opA = (selEAB2 == 2'b00) ? (16'b0000000000000000) :
                                     (selEAB2 == 2'b01) ? {{10{IR[5]}} , IR[5:0]} :
                                     (selEAB2 == 2'b10) ? {{7{IR[8]}} , IR[8:0]} :
```


```
                                     {{6{IR[10]}} , IR[10:0]};
```

```
    assign opB = selEAB1 == 1'b0 ? PC : Ra;
```

```
    assign eabOut = (opA + opB);
```

endmodule

Simulation:

 

MARMux:

Verilog:

```
module MARMux(
```

```
    input [7:0] IR,
```

```
    input selMAR,
```

```
    input [15:0] eabOut,
```


```
    output [15:0] MARMuxOut
```

```
);
```

```
    assign MARMuxOut = selMAR == 1'b0 ? eabOut : {{8{1'b0}}, IR};
```

endmodule

Simulation:

 

PC:

Verilog:

```
module PC(  
    input ldPC,  
    input clk,  
    input reset,  
    input [1:0] selPC,  
    input [15:0] Buss,  
    input [15:0] eabOut,  
    output [15:0] PC  
);
```


```
    wire [15:0] muxOut;
```

```
    assign muxOut = selPC == 2'b00 ? (PC + {{15{1'b0}}, 1'b1}) :  
        selPC == 2'b01 ? eabOut :  
        selPC == 2'b10 ? Buss :  
        PC;
```

```
    register PCReg(PC, clk, muxOut, reset, ldPC);
```

endmodule

Simulation:

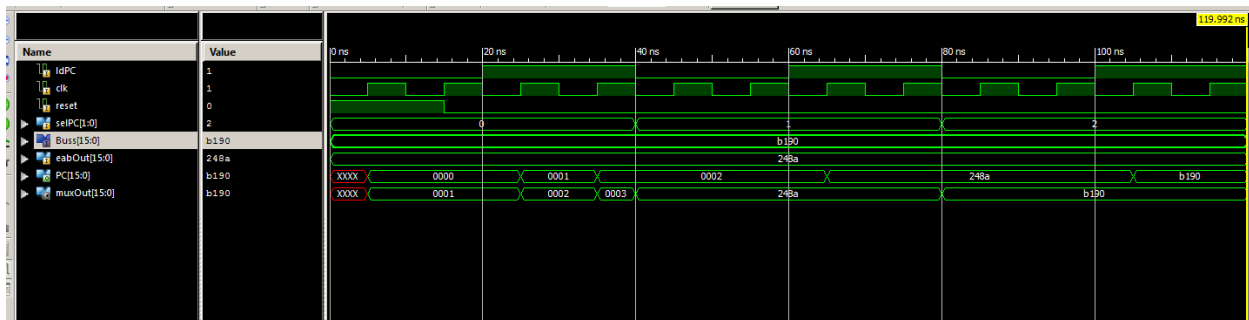

IR:


Verilog:

```
module IR(  
    input IdIR,  
    input clk,  
    input reset,  
    input [15:0] Buss,  
    output [15:0] IR  
);
```

```
    register IRReg(IR, clk, Buss, reset, IdIR);
```

endmodule

Simulation:

 

NZP:

Verilog:

```
module NZP(  
    input [15:0] Buss,  
    input reset,  
    input clk,  
    input flagWE,  
    output N,  
    output Z,  
    output P  
);
```

```
    wire pos, zero;
```

```
    assign pos = ~Buss[15];
```

```
    assign zero = &(~Buss);
```


```
    ff_dce ff1(N, clk, ~pos, reset, flagWE);
```

```
    ff_dce ff2(Z, clk, zero, reset, flagWE);
```

```
    ff_dce ff3(P, clk, pos&~zero, reset, flagWE);
```

endmodule

Simulation:

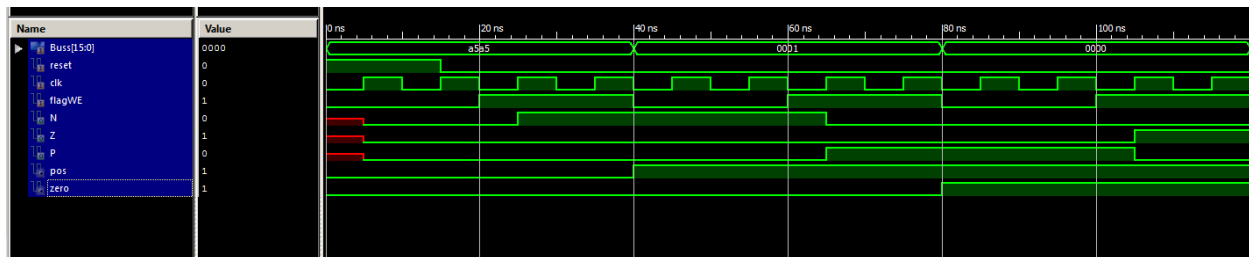

Verilog:

```
module ALU(
    input [15:0] Ra,
    input [15:0] Rb,
    input [5:0] IR,
    input [1:0] aluControl,
    output [15:0] aluOut
);
```

```
wire [15:0] opA;
```

```
assign opA = (IR[5] == 1'b0) ? Rb : {{11{IR[4]}}, IR[4:0]};
```

```
assign aluOut =      aluControl == 2'b00 ? Ra :
```


```
aluControl == 2'b01 ? (Ra + opA) :
```

```
aluControl == 2'b10 ? (Ra & opA) :
```

~Ra;

endmodule

Simulation:

 

RegFile:

Verilog:

```
module RegFile(  
    input [2:0] DR,  
    input [2:0] SR1,  
    input [2:0] SR2,  
    input regWE,  
    input clk,  
    input reset,  
    input [15:0] Buss,  
    output [15:0] Ra,  
    output [15:0] Rb  
);
```

```
    wire [15:0] R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7;
```

```
    register reg0(R0, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b000));  
    register reg1(R1, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b001));  
    register reg2(R2, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b010));  
    register reg3(R3, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b011));  
    register reg4(R4, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b100));  
    register reg5(R5, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b101));  
    register reg6(R6, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b110));  
    register reg7(R7, clk, Buss, reset, (regWE & DR == 3'b111));
```

```
    assign Ra =      SR1 == 3'b000 ? R0 :
```

```
                SR1 == 3'b001 ? R1 :
```

```
                SR1 == 3'b010 ? R2 :
```

```
                SR1 == 3'b011 ? R3 :
```

```
                SR1 == 3'b100 ? R4 :
```

```
                SR1 == 3'b101 ? R5 :
```

```
                SR1 == 3'b110 ? R6 :
```

```
                R7;
```

```
    assign Rb =      SR2 == 3'b000 ? R0 :
```

```
                SR2 == 3'b001 ? R1 :
```

```
                SR2 == 3'b010 ? R2 :
```

```
                SR2 == 3'b011 ? R3 :
```

```
                SR2 == 3'b100 ? R4 :
```


```
                SR2 == 3'b101 ? R5 :
```

```
                SR2 == 3'b110 ? R6 :
```

```
                R7;
```

endmodule

Simulation:

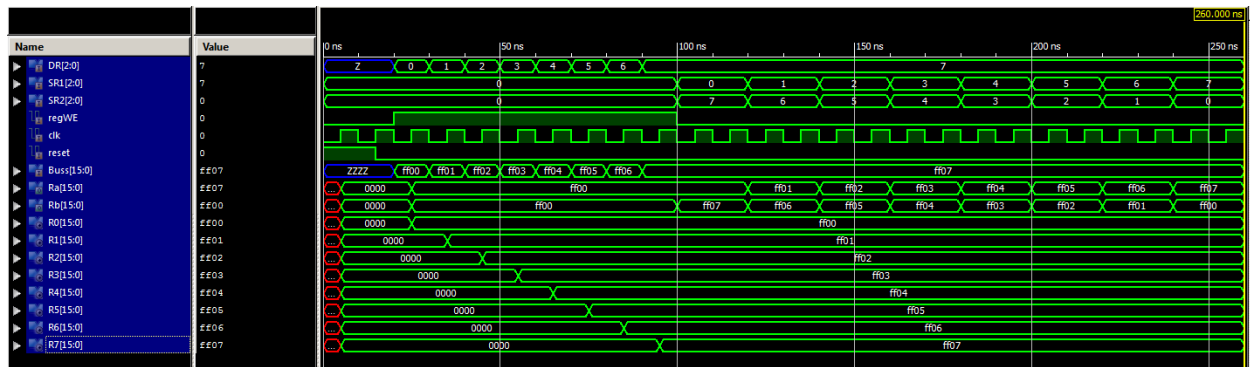



ts\_driver:

Verilog:

```
module ts_driver ( din, dout, ctrl );
```

```
    input [15:0] din;
```

```
    input ctrl;
```

```
    output [15:0] dout;
```

```
    assign dout = (ctrl)? din:(16'bZZZZZZZZZZZZZZZZ);
```

```
endmodule
```

Simulation:

